
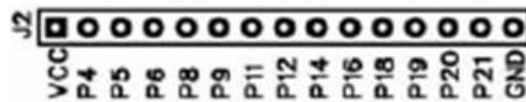


四位數多工掃描零件面圖


1、power on reset電容C11 需畫8個十字線

2、穩壓IC

3、穩壓IC旁路電容C10,power onreset電阻R10

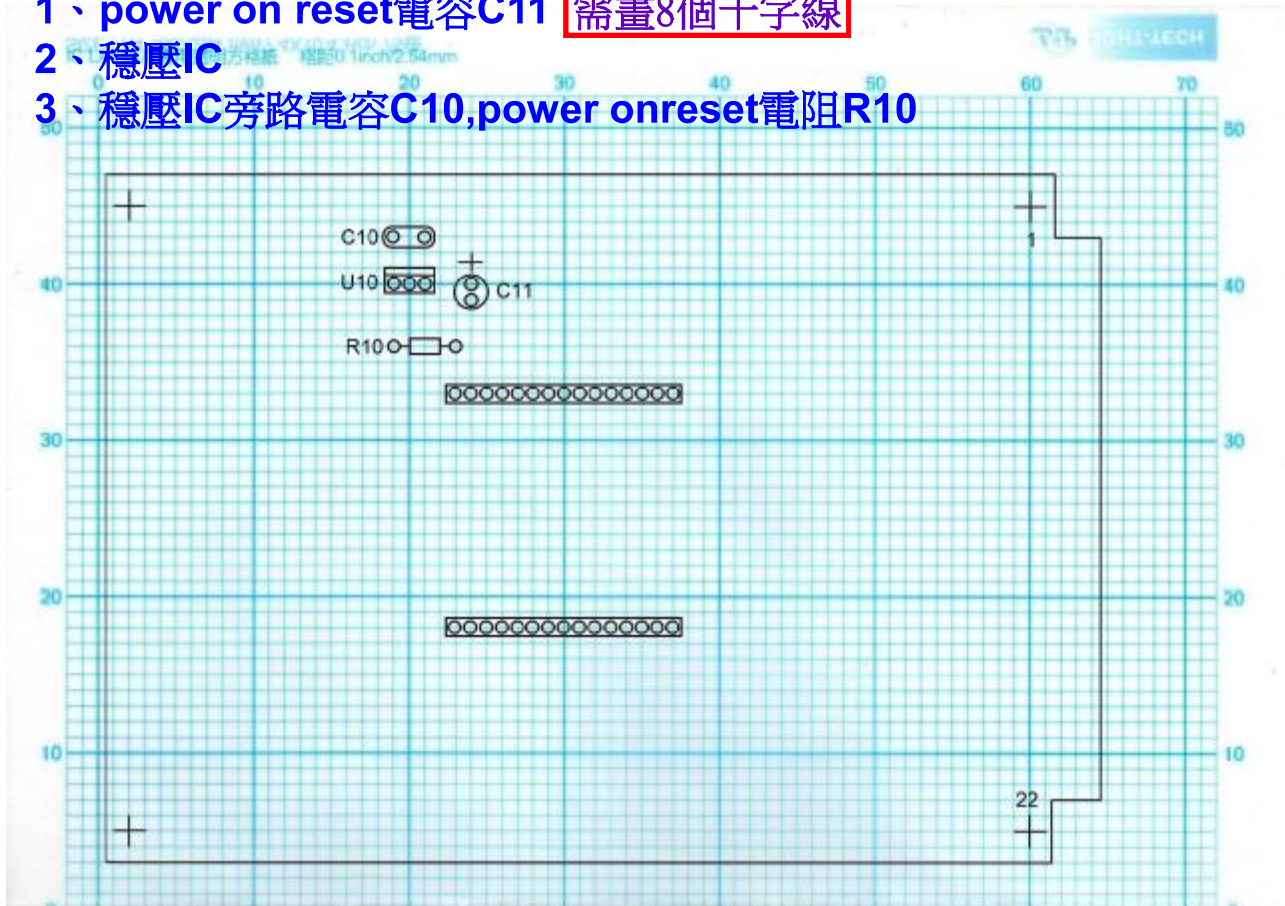

腳位設定
走線不要穿越焊點


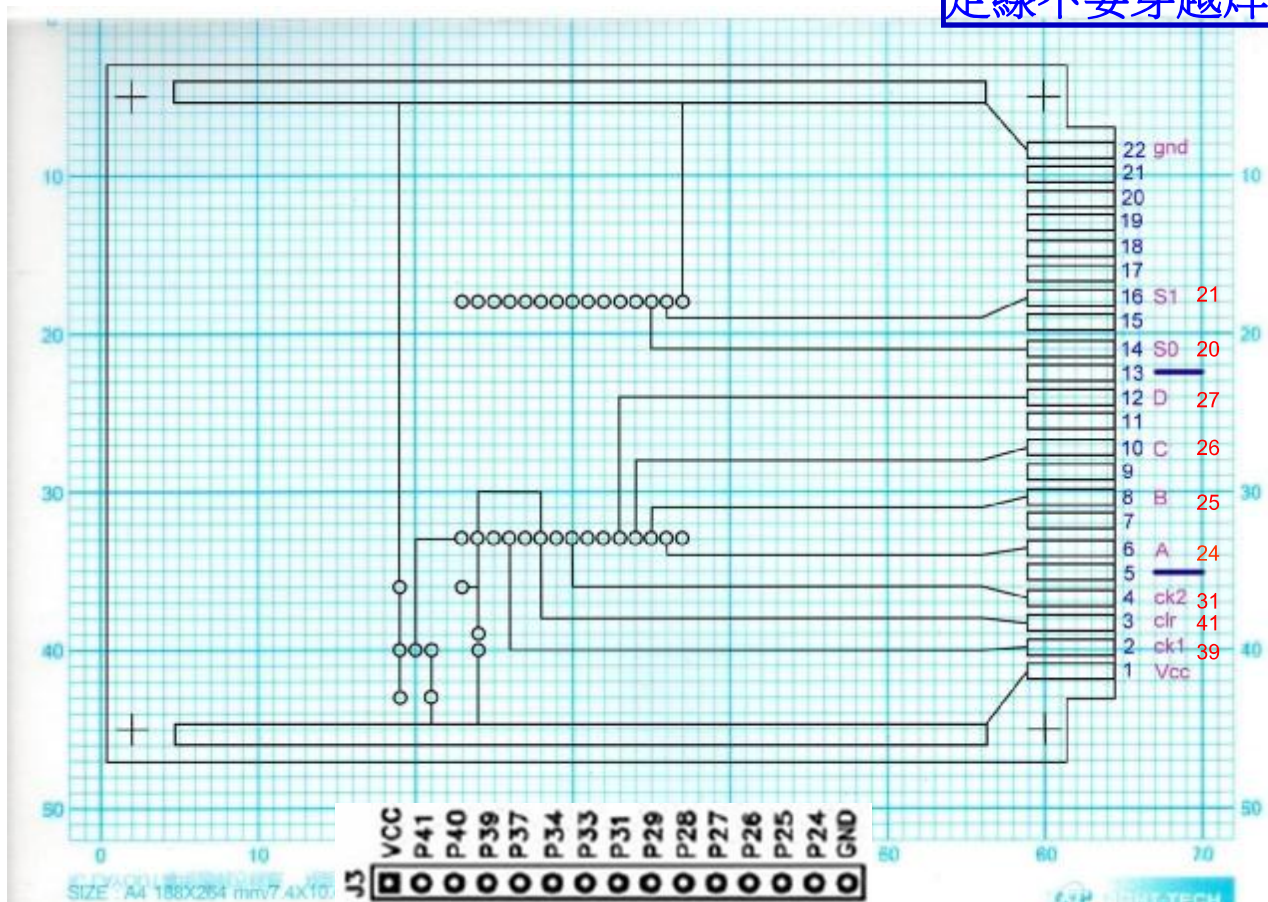


數位電子鐘零件面圖


1、power on reset電容C11

2、穩壓IC

3、穩壓IC旁路電容C10,power onreset電阻R10,截波二極體D

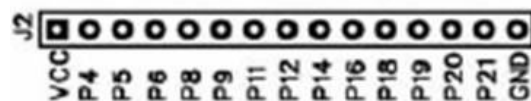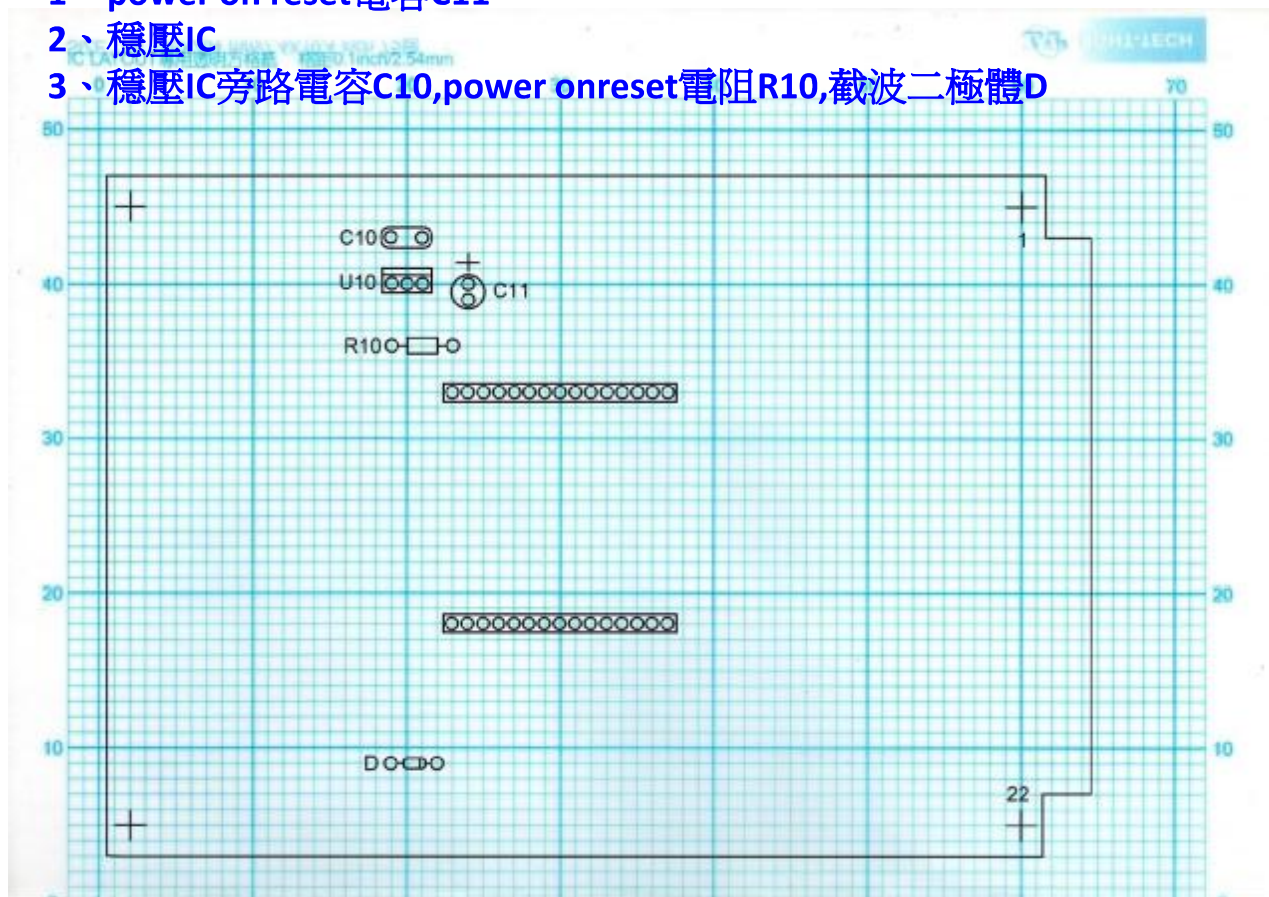

腳位設定

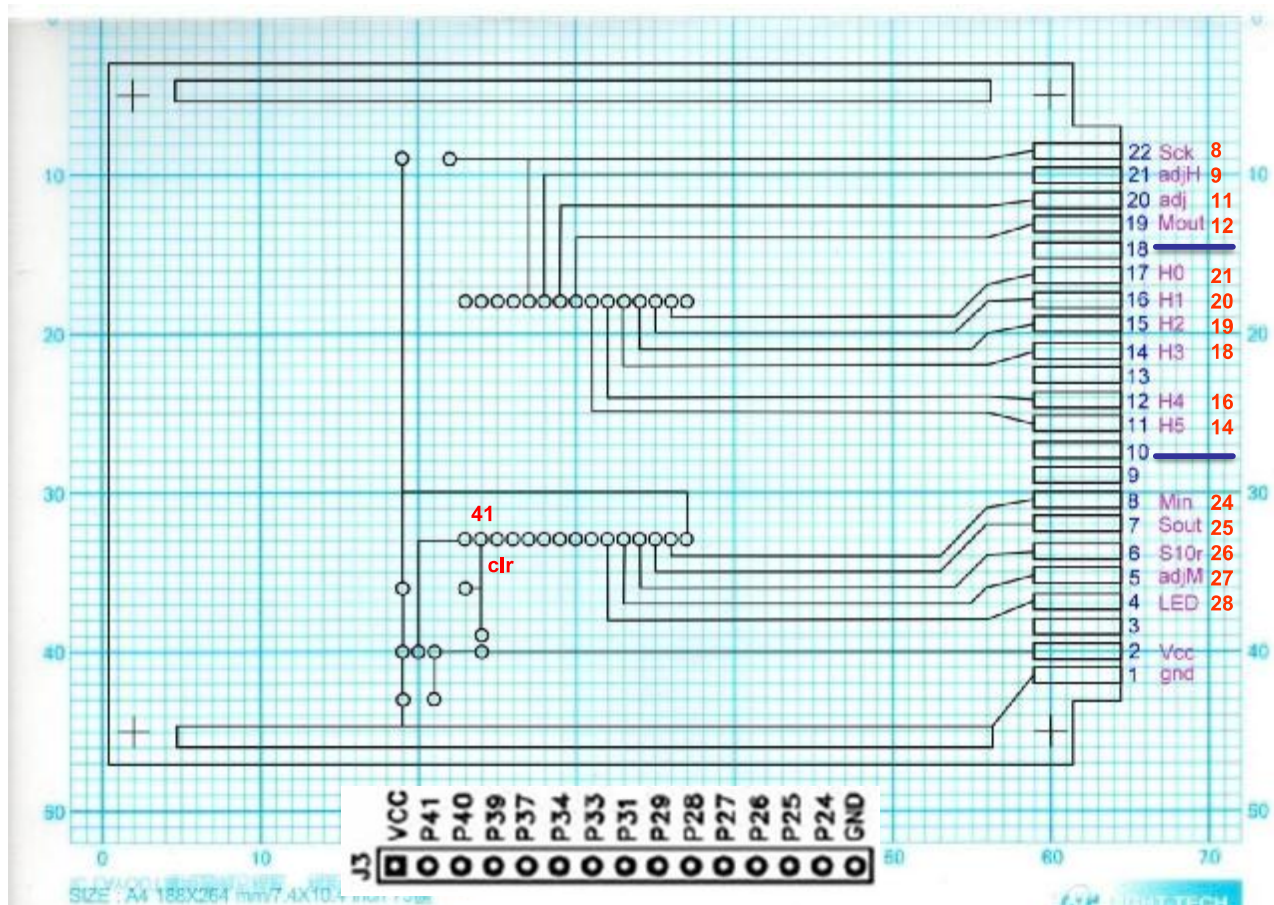

鍵盤掃描裝置零件面

1、穩壓IC---U10,旁路電容C10

2、Code0的R10,電晶體Q10,限流電阻R11

3、接地電阻

